



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIA

LABORATÓRIO DE CIRCUITOS DIGITAIS

Linguagem de Descrição de *Hardware* VHDL


Prof.: Pedro Thiago Valério de Souza

UFERSA – Campus Pau dos Ferros

pedro.souza@ufersa.edu.br

Dispositivos Lógico-Programáveis

■ Estrutura de uma FPGA:

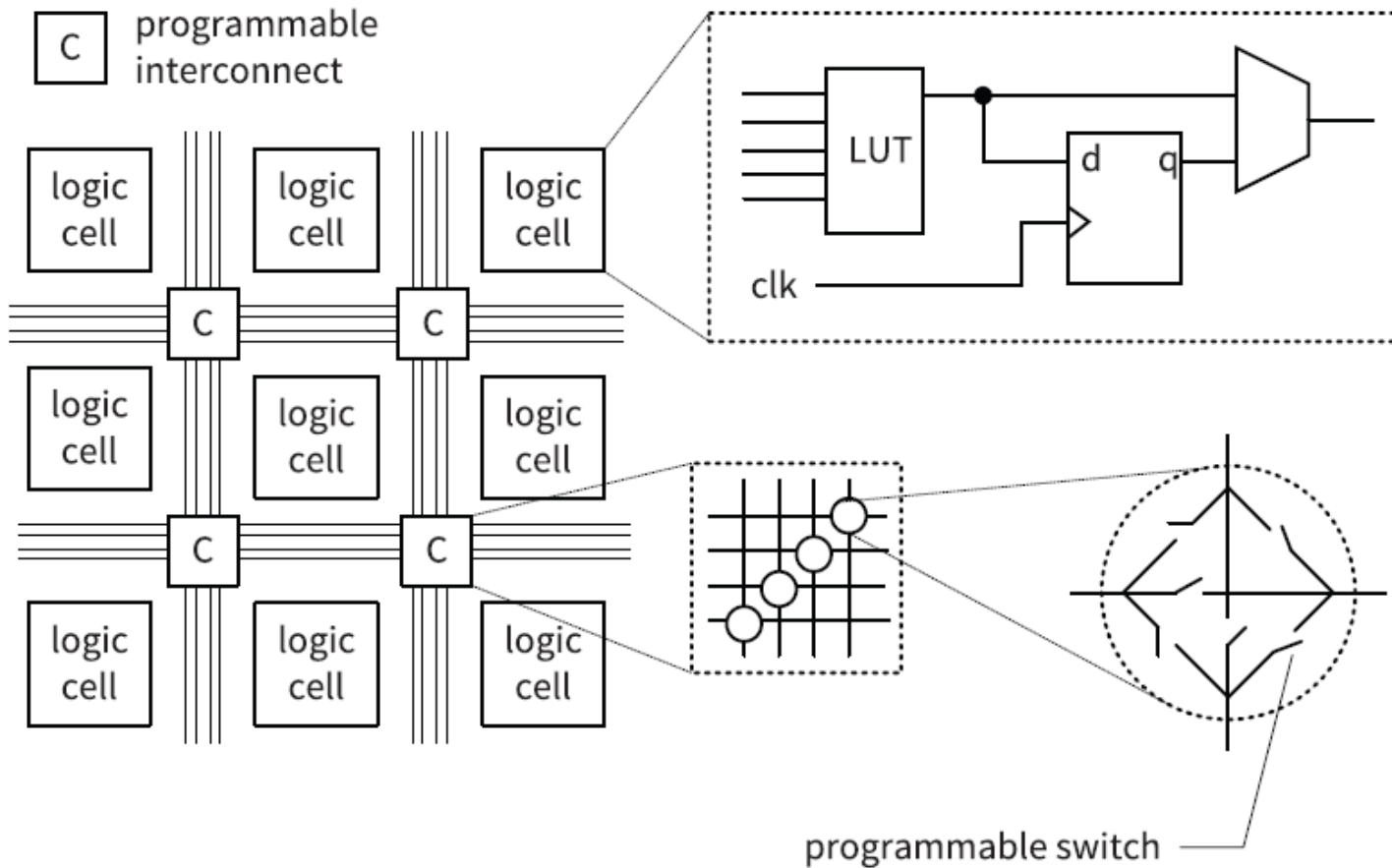

*Pong P. Chu - FPGA Prototyping by VHDL Examples:
Xilinx MicroBlaze MCS SoC. 2nd Edition.*

Linguagem de Descrição de *Hardware*

- Uma linguagem de descrição de hardware (HDL - *Hardware Description Language*) é a linguagem textual usada para descrever o hardware a ser sintetizado em uma FPGA/CPLD;
- Linguagens comuns:
 - AHDL (*Altera Hardware Description Language*);
 - VHDL (VHSIC - *Very High Speed Integrated Circuits - Hardware Description Language*);
 - Verilog/SystemVerilog;
 - System C;
- Dentre as linguagens de descrição de hardware destaca-se o VHDL.

Linguagem de Descrição de *Hardware*

- A Origem do VHDL provém do Departamento de Defesa dos EUA (DoD);
- Desenvolvida entre os anos 70 e 80;
- Criada para descrever e modelar circuitos complexos de forma padronizada;
- Voltada inicialmente para simulação de circuitos.

Linguagem de Descrição de *Hardware*

■ Vantagens na utilização do HDL:

- Projetos independentes da tecnologia (CPLD/FPGA);
 - Portabilidade;
- Facilidade de atualização dos projetos;
- Projeto em um nível mais alto de abstração;
- Redução do tempo de projeto, de testes e implementação;
- Simplificação quanto a sua documentação;


■ Desvantagens na utilização do HDL:

- O *hardware* gerado geralmente é menos otimizado.

Estrutura do Código VHDL

- **Não** é *case-sensitive*;
- Espaços em branco não são interpretados;
- --: Comentário em uma linha;
- As regras para formação de identificadores são:
 - Só é permitido letras, números e *underline* (_);
 - O primeiro caractere deve ser uma letra;
 - O último não pode ser *underline*;
 - Não são permitidos 2 *underline* em sequência;
 - Letras maiúscula e minúscula são equivalentes (não é *case-sensitive*);

Estrutura do Código VHDL

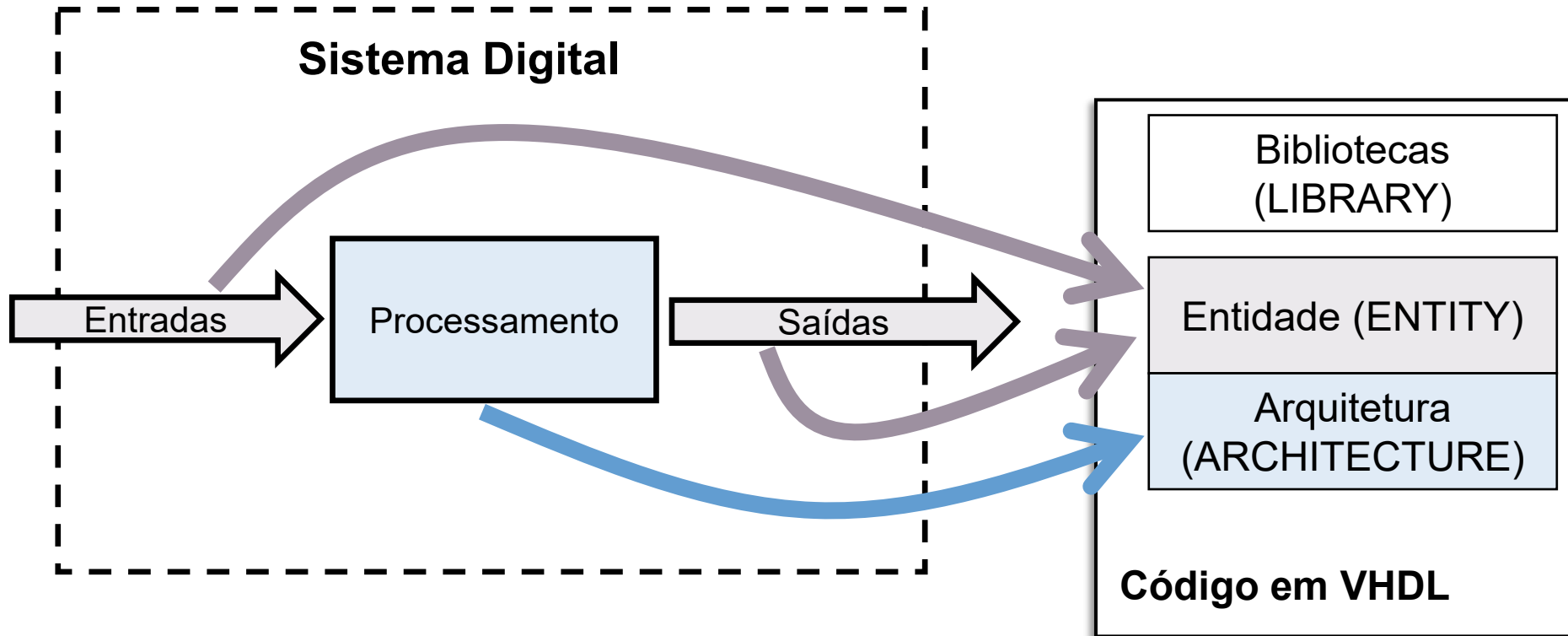


Estrutura do Código VHDL

■ Bibliotecas (LIBRARY):

- Trecho **eletivo** que informa que funções extras serão utilizadas no código VHDL;
- Declaração:
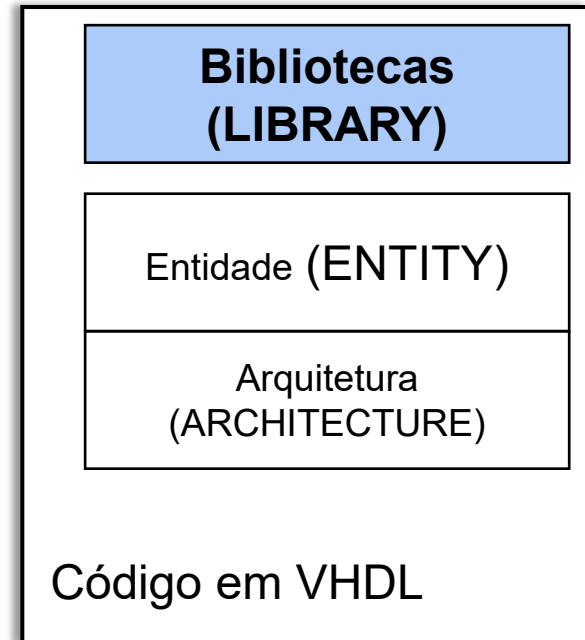
```
LIBRARY library_name;  
USE library_name.package_name.package_parts;
```



Estrutura do Código VHDL

■ Bibliotecas (LIBRARY):

| Biblioteca | Pacote | Uso típico |
|------------|-----------------|---|
| <i>std</i> | <i>standard</i> | Define o padrão BIT e BIT_VECTOR, que admite apenas valores ALTO e BAIXO. |
| | <i>textio</i> | Trabalhar com textos e arquivos |
| | <i>env</i> | Para comunicação com a simulação |

Estrutura do Código VHDL

■ Bibliotecas (LIBRARY):

| Biblioteca | Pacote | Uso típico |
|------------|-----------------------------|---|
| ieee | <i>std_logic_1164</i> | Define os padrões STD_LOGIC, STD_LOGIC_VECTOR, que além dos níveis ALTO e BAIXO, admite também <i>don't care</i> , alta impedância, entre outros. |
| | <i>numeric_bit</i> | Para implementar circuitos aritméticos inteiros sem sinal ou com sinal; tem BIT como tipo base. |
| | <i>numeric_std</i> | Mesmo que o NUMERIC_BIT, porém tendo o STD_LOGIC como base. Utiliza tipos UNSIGNED e SIGNED. |
| | <i>numeric_std_unsigned</i> | Permite trabalhar com STD_LOGIC_VECTOR como UNSIGNED. |

Estrutura do Código VHDL

- Bibliotecas (LIBRARY):
 - Pacotes não padronizadas:

| Biblioteca | Pacote | Uso típico |
|------------|---------------------------|--|
| ieee | <i>std_logic_arith</i> | Especifica os tipos UNSIGNED e SIGNED |
| | <i>std_logic_signed</i> | Realiza operações aritméticas sobre dados do tipo SIGNED. Preferir a NUMERIC_STD, se disponível. |
| | <i>std_logic_unsigned</i> | Realiza operações aritméticas sobre dados do tipo UNSIGNED. Preferir a NUMERIC_STD, se disponível. |

- Exemplo de declaração:

```
LIBRARY ieee;           -- O ponto-e-virgula (;) indica
USE ieee.std_logic_1164.all; -- o fim de uma estrutura
```

Estrutura do Código VHDL

- **Tipos no VHDL:**
 - O VHDL é fortemente tipada, portanto é necessário definir os tipos dos identificadores;

| Biblioteca | Pacote | Tipo | Comentário |
|-------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| <i>std</i> | <i>standard</i> | BIT | 0, 1 |
| | | BIT_VECTOR | Vetor de tipo BIT |
| | | BOOLEAN | true,false |
| | | BOOLEAN_VECTOR | Vetor de tipo BOOLEAN |
| | | INTEGER | Inteiro 32-bits com sinal |
| | | INTEGER_VECTOR | Vetor de INTEGER |
| | | NATURAL | Inteiro positivos |
| | | POSITIVE | Inteiros > 0 |
| | | CHARACTER | Caractere (ISO 8859-1) |
| | | STRING | Vetor de caracteres |
| <i>ieee</i> | <i>std_logic_1164</i> | STD_ULOGIC | 1, 0, Z, W, L, H, -, U, X |
| | | STD_ULOGIC_VECTOR | Vetor de STD_ULOGIC |
| | | STD_LOGIC | STD_ULOGIC resolvido |
| | | STD_LOGIC_VECTOR | Vetor de STD_LOGIC |
| | <i>numeric_std</i> <i>numeric_std_unsigned</i> | UNSIGNED | Inteiro sem sinal |
| | | SIGNED | Inteiro com sinal |

Estrutura do Código VHDL


- Tipos no VHDL:
 - Conversões entre tipos:

| Tipo de dado de origem | Para o tipo de dado | Função de conversão |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <i>unsigned, signed</i> | <i>std_logic_vector</i> | <i>std_logic_vector(a)</i> |
| <i>signed, std_logic_vector</i> | <i>unsigned</i> | <i>unsigned(a)</i> |
| <i>unsigned, std_logic_vector</i> | <i>signed</i> | <i>signed(a)</i> |
| <i>unsigned, signed</i> | <i>integer</i> | <i>to_integer(a)</i> |
| <i>natural</i> | <i>unsigned</i> | <i>to_unsigned(a, size)</i> |
| <i>integer</i> | <i>signed</i> | <i>to_signed(a, size)</i> |

Estrutura do Código VHDL

- Tipos no VHDL:
 - Declaração de Barramentos:

```
STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNT0 0);
```

 


Cada posição corresponde a um tipo `STD_LOGIC`.

Estrutura do Código VHDL

■ Entidade (ENTITY):

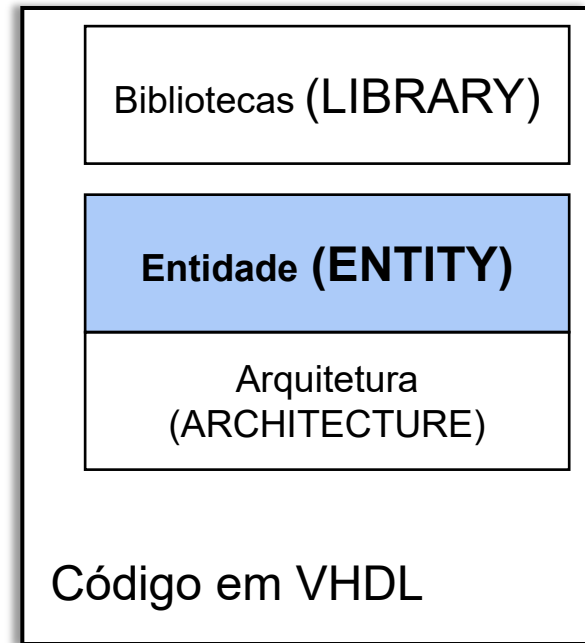- Bloco **obrigatório** que descreve as interfaces de entrada e saída do sistema digital;
- Como prática, se designa o nome do arquivo VHDL com o mesmo nome da entidade;
- Utilização da diretiva **PORT**;



```
ENTITY nome_da_entidade IS
    PORT (
        nome_da_porta : modo_de_operação tipo_da_porta;
        nome_da_porta : modo_de_operação tipo_da_porta;
        ...);
END nome_da_entidade;
```


Estrutura do Código VHDL

- Entidade (ENTITY):


- Nome da entidade: deve seguir as regras dos identificadores.

```
ENTITY nome_da_entidade IS  
    PORT (  
        nome_da_porta : modo_de_operação tipo_da_porta;  
        nome_da_porta : modo_de_operação tipo_da_porta;  
        ...);  
END nome_da_entidade;
```

Estrutura do Código VHDL

- Entidade (ENTITY):
 - Modo de operação:

```
ENTITY nome_da_entidade IS
  PORT (
    nome_da_porta : modo_de_operação tipo_da_porta;
    nome_da_porta : modo_de_operação tipo_da_porta;
    ...);
END nome_da_entidade;
```




| Modo | Descrição |
|-------|---------------------------------|
| IN | Entrada. |
| OUT | Saída. |
| INOUT | Bidirecional (Entrada e Saída). |

Estrutura do Código VHDL

■ Entidade (ENTITY):

■ Tipo da porta:

```
ENTITY nome_da_entidade IS
  PORT (
    nome_da_porta : modo_de_operacao tipo_da_porta;
    nome_da_porta : modo_de_operacao tipo_da_porta;
    ...);
END nome_da_entidade;
```




| Tipo da Porta | Comentários | Biblioteca |
|---------------|---|----------------------------|
| BIT | Valores lógicos 0 ou 1. | |
| BIT_VECTOR | Coleção do tipo BIT. | |
| STD_LOGIC | Define outros tipos além do “0” e “1”, como don’t care (X) e alta impedância (Z). | <i>ieee.std_logic_1164</i> |

Estrutura do Código VHDL

■ Entidade (ENTITY):

■ Tipo da porta:

```
ENTITY nome_da_entidade IS
    PORT (
        nome_da_porta : modo_de_operacao tipo_da_porta;
        nome_da_porta : modo_de_operacao tipo_da_porta;
        ...);
END nome_da_entidade;
```




| Tipo da Porta | Comentários | Biblioteca |
|------------------|----------------------------|---|
| STD_LOGIC_VECTOR | Coleção do tipo STD_LOGIC. | <i>ieee.std_logic_1164</i> |
| UNSIGNED | Número inteiro sem sinal. | <i>ieee.std_logic_1164 + ieee.numeric_std</i> |
| SIGNED | Número inteiro com sinal. | <i>ieee.std_logic_1164 + ieee.numeric_std</i> |

Estrutura do Código VHDL

 
Exemplo: Entidade para um somador completo.

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
  
ENTITY somadorcompleto IS  
    PORT (  
        a, b, cin: IN STD_LOGIC;  
        s, cout: OUT STD_LOGIC  
    );  
END somadorcompleto;
```



Estrutura do Código VHDL

 Exemplo: Entidade para um somador de 4 *bits*.




```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY somador4b IS
    PORT (
        A, B: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNT0 0);
        S: OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNT0 0);
        Cin: IN STD_LOGIC;
        Cout: OUT STD_LOGIC
    );
END somador4b;
```

Estrutura do Código VHDL

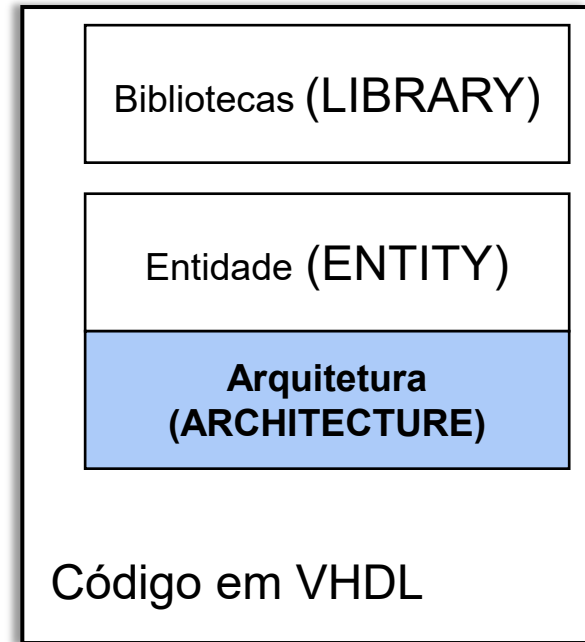- **Arquitetura (ARCHITECTURE):**
 - Bloco **obrigatório** que descreve o funcionamento do sistema digital propriamente dito;
 - As relações entradas/saídas são especificadas na arquitetura.



```
ARCHITECTURE nome_arquitetura OF nome_entidade IS
    [pre-ambulo]
BEGIN
    (código)
END nome_arquitetura;
```

Estrutura do Código VHDL

- **Arquitetura (ARCHITECTURE):**
 - Abordagens possíveis para o VHDL:
 - Concorrente → Lógica Combinacional;
 - Forma padrão do VHDL;
 - Sequencial → Lógica Sequencial/Combinacional;
 - Ativo somente com o uso das diretivas **PROCESS**, **FUNCTION**, ou **PROCEDURE**.
 - Estrutural → Constrói sistemas maiores utilizando blocos menores;

Abordagem Concorrente

- Na Abordagem Concorrente (Padrão):
 - Instruções/comandos processados em paralelo;
 - Elementos:
 - Operadores;
 - Lógicos;
 - Aritméticos;
 - Concatenação;
 - Comparação;
 - Deslocamento.
 - Estruturas de seleção;

Abordagem Concorrente

■ Operadores Lógicos:

| Operadores Regulares | |
|----------------------|-----------------------|
| <i>and</i> | Operador and regular |
| <i>nand</i> | Operador nand regular |
| <i>or</i> | Operador or regular |
| <i>nor</i> | Operador nor regular |
| <i>xor</i> | Operador xor regular |
| <i>xnor</i> | Operador xnor regular |

| Operadores Unários | |
|--------------------|--------------------------|
| <i>not</i> | Operador not |
| <i>and</i> | Operador and de redução |
| <i>nand</i> | Operador nand de redução |
| <i>or</i> | Operador or de redução |
| <i>nor</i> | Operador nor de redução |
| <i>xor</i> | Operador xor de redução |
| <i>xnor</i> | Operador xnor de redução |

Exemplos:

'1' AND '1' = '1'

'0' XOR '1' = '1'

"0011" XOR "0101" = "0110"

'1' AND "0011" = ('1'AND'0')('1'AND'0')('1'AND'1') ('1'AND'1') = "0011"

AND "1110" = '1' AND '1' AND '1' AND '0' = '0'

OR "1110" = '1' OR '1' OR '1' OR '0' = '1'

Abordagem Concorrente

Exemplo 1 Utilizando o VHDL, descreva um circuito digital que possua as seguintes expressões lógicas de saída:

$$F_1 = x + \bar{y}z$$

$$F_2 = x\bar{y} + \bar{x}z$$

Realize a simulação do circuito no ModelSim, obtendo todas as condições de entrada e elaborando a tabela-verdade.

| Entradas | | | Saídas | |
|----------|---|---|----------------|----------------|
| x | y | z | F ₁ | F ₂ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Abordagem Estrutural

- Pode-se utilizar componentes menores, já definidos, para se construir componentes (projetos) maiores;
- Utilização da diretivas **COMPONENT** e **PORT MAP** e uso de **SIGNAL**.

Abordagem Estrutural

■ **SIGNAL:**

- Variáveis intermediárias que podem assumir valores de outros circuitos;
- Equivalente a um fio em uma ligação física;
- Os sinais são utilizados nas seguintes premissas:
 - Quando se deseja levar uma informação de um componente a outro ou;
 - Quando se deseja atribuir valores intermediários resultantes de expressões lógicas.
- Os **SIGNALS** são declarados no preâmbulo da arquitetura.
- Declaração:

```
SIGNAL signal_name: signal_type [range] [:= default_value];
```

Abordagem Estrutural

- **COMPONENT:**

- Blocos elementares de lógica que podem ser ligados entre si para gerar blocos maiores;
- Os blocos devem estar definidos no projeto VHDL;

```
COMPONENT nome_do_componente IS
PORT (
    nome_da_porta : modo_de_operação tipo_da_porta;
    nome_da_porta : modo_de_operação tipo_da_porta;
    ...);
END COMPONENT;
```

Abordagem Estrutural

- Após invocar os componentes, é necessário instancia-los no código.
- Forma de instanciar:

```
label: [COMPONENT] component_name PORT MAP (port_list);
```

- Tipos de Associação: forma que as entradas e saídas estão ligadas;
 - Lista;
 - As entradas/saídas são colocadas na ordem no qual foram declaradas na entidade;
 - A ordem importa;
 - Nome;
 - As entradas/saídas são associadas a pinos específicos da entidade usando o operador =>;
 - A ordem não importa;

Abordagem Estrutural

- Exemplo:

```
COMPONENT nand3 IS
  PORT (
    a1, a2, a3: IN STD_LOGIC;
    b: OUT STD_LOGIC
  );
END COMPONENT;
```

```
nand3_1: nand3 PORT MAP (x1, x2, x3, y);
nand3_2: nand3 PORT MAP (a1=>x1, a2=>x2, a3=>x3, b=>y);
nand3_3: nand3 PORT MAP (x1, x2, x3, OPEN);
nand3_4: nand3 PORT MAP (a1=>x1, a2=>x2, a3=>x3, b=>OPEN);
```


Abordagem Estrutural

- **Solicitação direta de componentes:** Não é necessário declarar os componentes.

```
x1: ENTITY WORK.component_x(arquitetura_abc) PORT MAP (port_list);  
x2: ENTITY WORK.component_x PORT MAP (port_list);
```

Abordagem Estrutural

Exemplo 2 Projete um multiplexador 8x1 de 4 *bits* em VHDL. Para isso:

- a) Inicie o seu projeto com um multiplexador 8x1 de 1 *bit*.
- b) Utilizando o multiplexador do item (a), implemente o multiplexador 8x1 de 4 *bits*.

Abordagem Concorrente

- Principais declarações concorrentes:

- WHEN/ELSE;

- WITH/SELECT/WHEN;

- Diretiva **WHEN/ELSE**:


```
target <= value WHEN condition ELSE  
            value WHEN condition ELSE  
            (...)  
            value;
```

- Diretiva **WITH/SELECT/WHEN**:

```
WITH expression SELECT  
    target <= value WHEN condition,  
                value WHEN condition,  
                (...)  
                value WHEN OTHERS;
```

Abordagem Concorrente

 Exemplo 3 Descreva um Multiplexador 8x1 de 4 *bits* em VHDL utilizando as diretivas WHEN/ELSE e WITH/SELECT/WHEN.



Abordagem Sequencial

- Instruções/comandos são processados sequencialmente;
- Como a abordagem concorrente é a padrão, trechos de código sequenciais precisam ser especificados no código VHDL por meio da diretivas:
 - **PROCESS;**
 - FUNCTION ou
 - PROCEDURE.

Abordagem Sequencial

- Diretiva **PROCESS**:

```
[label:] PROCESS (lista_de_sensibilidade)
    [VARIABLE (nome) (tipo) [range] [:= valor_inicial;]]
BEGIN
    (código)
END PROCESS [label];
```

Abordagem Sequencial

- Diretiva **PROCESS**:

```
[label:] PROCESS (lista_de_sensibilidade)  
    [VARIABLE (nome) (tipo) [range] [:= valor_inicial;]]  
BEGIN  
    (código)  
END PROCESS [label];
```

- Lista de Sensibilidade:

- Variáveis no qual o PROCESS será executado, caso mudem.

Abordagem Sequencial

- Diretiva **PROCESS**:

```
[label:] PROCESS (lista_de_sensibilidade)
    [VARIABLE (nome) (tipo) [range] [:= valor_inicial;]]
BEGIN
    (código)
END PROCESS [label];
```

- **VARIABLE:**

- São objetos de dados usados para armazenar valores intermediários ou temporários, em estruturas sequenciais do VHDL

Abordagem Sequencial

- Diretiva **PROCESS**:
 - Diferença do **SIGNAL** para **VARIABLE**:
 - **VARIABLE** pode ser usado apenas em procedimento.
SIGNAL podem ser usado tanto em procedimentos, como fora deles.
 - O **VARIABLE** é atualizado imediatamente, já o **SIGNAL** é atualizado a depender se o circuito é combinacional ou sequencial.
 - **VARIABLE** é local para cada procedimento.
 - O **VARIABLE** utiliza o símbolo de atribuição :=

Abordagem Sequencial

- Diretiva **PROCESS**:


```
[label:] PROCESS (lista_de_sensibilidade)
    [VARIABLE (nome) (tipo) [range] [:= valor_inicial;]]
BEGIN
    (código)
END PROCESS [label];
```

- Código:

- Operações lógicas, aritméticas, de atribuição;
- Diretivas de seleção:
 - IF/ELSIF/ELSE;
 - CASE;

Abordagem Sequencial

 
Exemplo 4 Descreva um *Flip-Flop D* em VHDL. O *Flip-Flop* é sensível a borda de subida do relógio.



Bancada de Testes (*Testbench*)

- *Testbench*: Script automatizado para simulação (verificação) de módulos descritos em linguagem de descrição de *hardware*;
- Visão geral de um *testbench*:

Entidade não sintetizável
(*testbench*)

 

Bancada de Testes (*Testbench*)

- Os *testbench* não possuem entradas;
- A entidade a ser testada deve ser instanciada no *testbench*;
- As entradas e saídas devem ser declaradas como **SIGNAL**;
- Processo de Estimulos:
 - Responsável por gerar todos os sinais de entrada (com excessão do sinal de *clock*);
 - Estimulos devem ser adicionados antes da diretiva **WAIT FOR** *xx ns*;
 - Adicionar a biblioteca **STD.ENV.STOP** para usar a diretiva **STOP** para encerrar a simulação.

Bancada de Testes (*Testbench*)

- Geração de *Clock*:
 - Responsável por gerar o sinal de *clock*;
 - Formato geral:

```
clk <= not clk after clock_period / 2;
```

- **clock_period** deve ser uma constante declarada com o período de *clock*;

```
constant clock_period: time := 10 ns;
```

Abordagem Sequencial

- Diretiva **CASE**:


```
CASE (identificador) IS  
    WHEN (valor) => (ações);  
    WHEN (valor) => (ações);  
    ...  
END CASE;
```

- Diretiva **IF/ELSIF/ELSE**:

```
IF (condição) THEN (ações);  
ELSIF (condição) THEN (ações);  
...  
ELSE (ações);  
END IF;
```


Abordagem Sequencial

 Exemplo 5 Descreva um *Flip-Flop* JK em VHDL. O *Flip-Flop* é sensível a borda de subida do relógio.



Máquinas de Estados

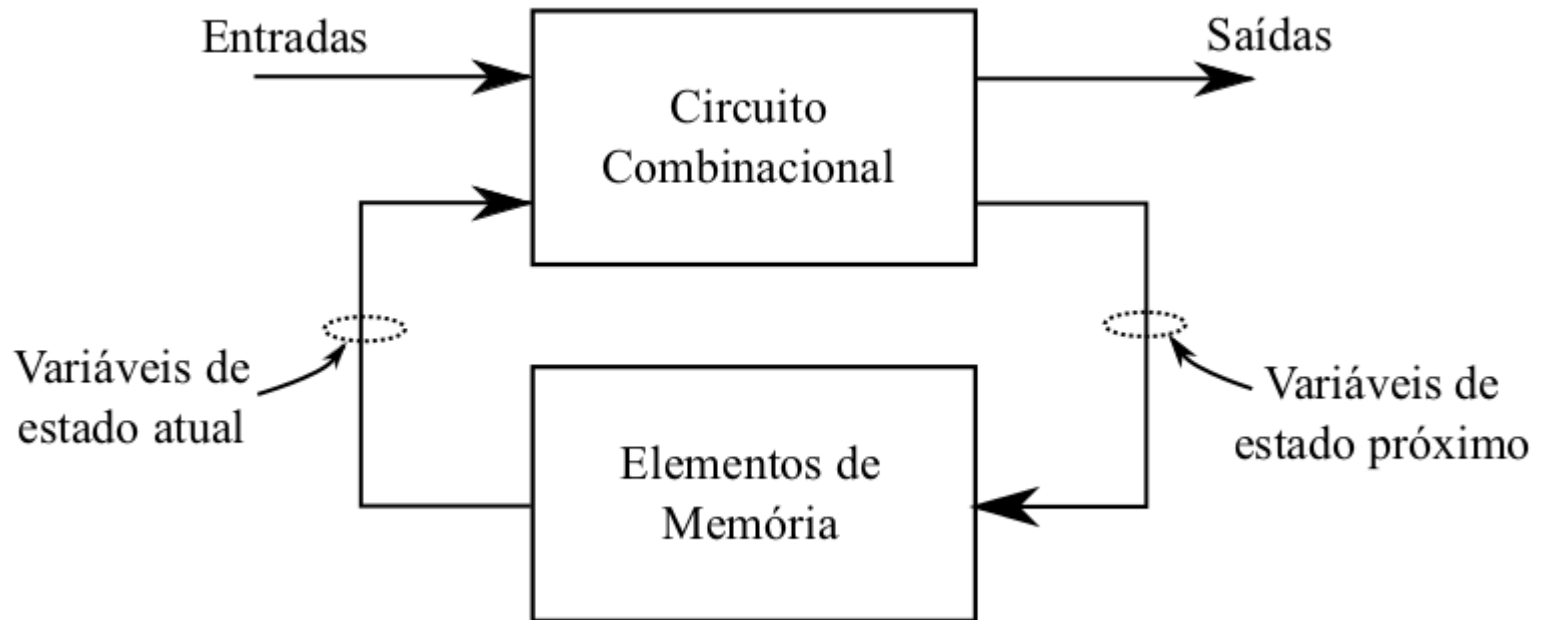- Estrutura Geral para Máquinas de Estados:
 - Circuito Combinacional;
 - Elementos de Memória (Registrador de Estados);



Máquinas de Estados

- Os estados devem ser codificados e declarados como um novo tipo;
- O estado deve ser armazenado em **SIGNAL**;
- São necessários dois processos;
 - Primeiro processo:
 - Sensibilidade: Sinais de *Clock* e de *Reset*;
 - Registrador de estado;
 - Pode-se utilizar um sinal de *Reset* assíncrono.

Máquinas de Estados


- De forma a facilitar a codificação VHDL, pode-se criar um novo tipo de SIGNAL (enum) para representar o estado;
- Outros tipos podem ser definidos pelo usuário utilizando a diretiva TYPE;
- Exemplo: Tipo estado que pode assumir os valores A, B, C e D.

```
TYPE estado IS (A, B, C, D);
```

- Segundo processo:
 - Analisa o estado presente e as entradas (caso Mealy) para gerar a *saída*;
 - Sensibilidade: Estado Atual e Entrada;
 - Deve-se utilizar um **CASE**, com identificador de variável de estado, para definir a saída;

Máquinas de Estados

 Exemplo 6 Implemente a máquina de estados com o diagrama de transição apresentado na Figura ao lado.



Outros Operadores do VHDL

■ Operadores Aritméticos:

| Operadores Regulares | | Operadores Unários | |
|----------------------|------------------|--------------------|---------|
| + | Soma | - | Negação |
| - | Subtração | <i>abs</i> | Módulo |
| * | Multiplicação | | |
| / | Divisão | | |
| ** | Potenciação | | |
| <i>rem</i> | Resto da divisão | | |
| <i>mod</i> | Operação módulo | | |

- Os operandos podem ser:
 - SIGNED, UNSIGNED: inteiros com ou sem sinal. Necessita da ***numeric_std*** ou ***std_logic_arith***.
 - STD_LOGIC_VECTOR: Necessita da biblioteca ***std_logic_unsigned*** ou ***std_logic_signed***.
 - INTEGER, NATURAL, POSITIVE, FLOAT, UFIXED, SFIXED;

Outros Operadores do VHDL

- **Operador de Concatenação:**

- Servem para juntar os operandos e formar um novo vetor;
- Exemplo:

```
Z_BUS <= A_BIT & B_BIT & C_BIT & D_BIT;
```

Outros Operadores do VHDL

■ Operadores de Comparação:

| Operadores Regulares | |
|----------------------|--------------------|
| = | Igualdade |
| /= | Desigualdade |
| < | Menor que |
| <= | Menor ou igual que |
| > | Maior que |
| >= | Maior ou igual que |
| mininum(), maximum() | |

Retornam um BOOLEAN.
Podem ser utilizados em
estruturas de seleção.

| Operadores de Casamento | |
|-------------------------|--------------------|
| ?= | Igualdade |
| ?/= | Desigualdade |
| ?< | Menor que |
| ?<= | Menor ou igual que |
| ?> | Maior que |
| ?>= | Maior ou igual que |

Retornam um STD_LOGIC. Podem
ser utilizados como saída. Requer
a biblioteca
ieee.numeric_std_unsigned

Outros Operadores do VHDL

■ Operadores de Deslocamento:


- Deslocamentos à esquerda (lógico ou aritméticos):
Posições vagas são preenchidas com zero;
- Deslocamentos à direita:
 - Lógico: Posições vagas são preenchidas com zero;
 - Aritmético: Posições vagas são preenchidas com o MSB.
- *Bits* deslocados são perdidos.

Operadores Regulares

| | |
|-----|------------------------------------|
| SLL | Deslocamento lógico à esquerda |
| SRL | Deslocamento lógico à direita |
| SLA | Deslocamento aritmético à esquerda |
| SRA | Deslocamento aritmético à direita |
| ROR | Rotacionar à direita |
| ROL | Rotacionar à esquerda |

Outros Operadores do VHDL

 Exemplo 7 Projete um somador de 4-*bits*. Implemente o somador com as operações aritméticas. Considere que os dados não possuem sinal.



Máquinas de Estados Algorítmicas

- São máquinas de estados que permitem realizar operações aritméticas nos estados e tem armazenamento local (registradores internos);
- Formas de projeto:
 - Utilizar a mesma estrutura de uma máquina de estados, porém utilizando **SIGNAL** para armazenamento das informações;
 - Topologia RTL (*datapath* + controlador).

Máquinas de Estados Algorítmicas

Exemplo 8 Implemente uma máquina de estados algorítmicas que apresente o seguinte funcionamento:


- A máquina deve possuir um registrador interno, denominado de *tot* (8 bits);
- Inicialmente $tot = 0$;
- Quando uma entrada $x = 0$, adiciona-se a entrada *value* (8 bits) ao registrador *tot* ($tot = tot + value$);
- Sincronizar o botão x , ou seja, ele pode ser nível lógico baixo por mais de um pulso de relógio, mas deve-se executar apenas uma soma.

Máquinas de Estados Algorítmicas

Registadores: *tot* (8 bits)

Entradas: *clk*, *rst*, *x*, *value* (8 bits)

Saídas: *tot* (8 bits)

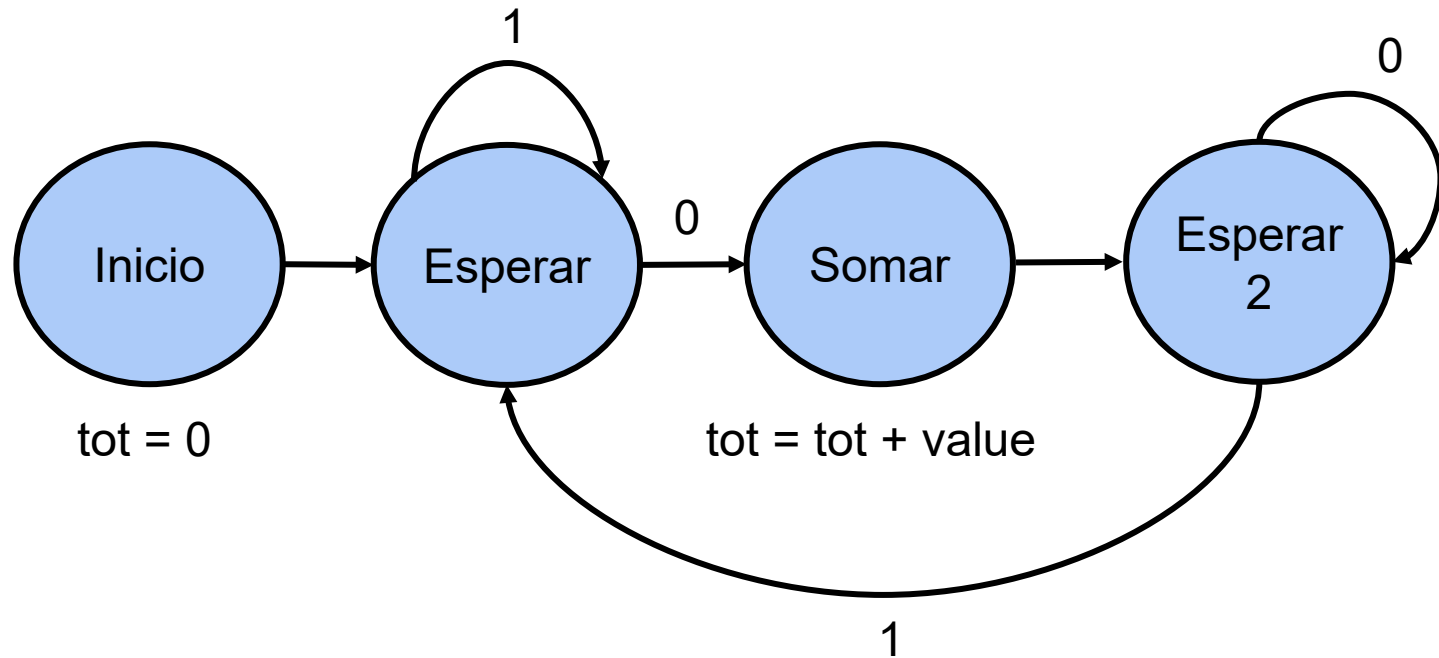

Referências

